Университет ИТМО Физико-технический мегафакультет Физический факультет



Группа	P3224	К работе допущен
Студент	<u>Маликов Г. И.</u>	Работа выполнена
Преполаватель	Смирнов А В	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.00

Изучение электрических сигналов с помощью Лабораторного осциллографа

1. Цель работы.

Ознакомление с устройством осциллографа, изучение с его помощью процессов в электрических цепях.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1. Исследование сигналов различной формы
- 2. Исследование предельных характеристик прибора
- 3. Изучение сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот. (Фигуры Лиссажу.)
- 4. Изучение сложения однонаправленных колебаний, мало отличающихся по частоте (биения)
- 5. Изучение сложения однонаправленных колебаний одинаковой частоты

3. Объект исследования.

Электрические сигналы генератора ГС АКИП-3409 и Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение различных сигналов генератора с помощью запоминающего цифрового осциллографа.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Тригонометрическая формула для суммы сигналов с одинаковыми амплитудами U_0 и разностью частот $\Delta\omega$

$$U_y = U_{y_1} + U_{y_2} = 2U_0 \cos\left[\frac{\Delta\omega}{2}t\right] \cos(\omega t)$$

Амплитуда колебаний

$$A = \left| 2U_0 \cos \left[\frac{\Delta \omega}{2} t \right] \right|$$

Формула сложения однонаправленных колебании с одинаковыми частотами

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2\cos(\alpha_2 - \alpha_1)}$$

где U – сумма амплитуд, U_1 , U_2 , – амплитуды первого и второго колебаний соответственно, α_1 , α_2 – фазы первого и второго колебаний соответственно.

Формула значения сдвига фазы на втором канале

$$\phi_2 = \phi \frac{A}{B} - \frac{\pi}{2} \frac{B}{A}$$

где ϕ – сдвиг фаз между двумя сигналами, ϕ_2 - что сдвиг фазы на втором канале, A, B – частоты на первом и втором каналах соответственно

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B	электронный	*	-
2	Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3409	электронный	*	-

^{*} характеристики в приложениях

7. Схема установки.



Рисунок 1 - Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B



Рисунок 2 - Генераторы сигналов произвольной формы АКИП-3409

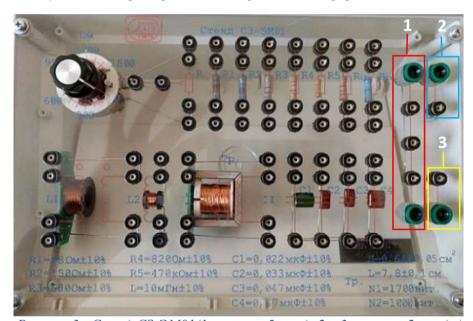


Рисунок 3 - Стенд СЗ-ЭМ01(1-шина на 5 гнезд, 2 и 3-шина на 2 гнезда)

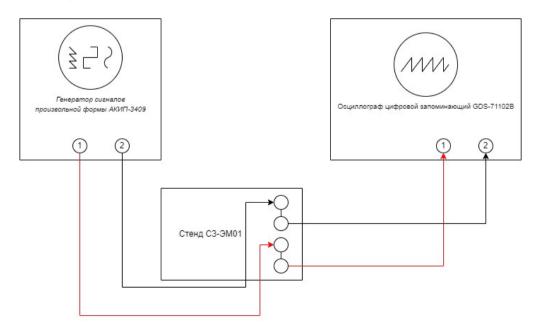


Схема 1 - Блок схема

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Задание №1

Сигнал Синус

Oni har Only C			
Канал 1	Автоматические	Измерения с	ГС АКИП-3409
	измерения	помощью курсора	
Частота сигнала, Гц/кГц/МГц	7 кГц	7.04 кГц	7 кГц
Амплитуда сигнала, В/мВ	984 мВ	980 мВ	1000 мВ
Период, µs	142.8 μs	142 µs	142.8 μs

Сигнал Квадрат

олгнал квадрат			
Канал 1	Автоматические	Измерения с	ГС АКИП-3409
	измерения	помощью курсора	
Частота сигнала, Гц/кГц/МГц	7 кГц	7.018 кГц	7 кГц
Амплитуда сигнала, В/мВ	1000 мВ	980 мВ	1000 мВ
Период, µs	142.8 μs	142 µs	142.8 μs

Сигнал Пила

Канал 1	Автоматические	Измерения с	ГС АКИП-3409	
	измерения	помощью курсора		
Частота сигнала, Гц/кГц/МГц	7 кГц	7.018 кГц	7 кГц	
Амплитуда сигнала, В/мВ	1000 мВ	980 мВ	1000 мВ	
Период, µs	142.9 μs	142 µs	142.8 μs	

Задание №2

Сигнал «Меандр» отличается от теоретического при максимально возможной частоте прибора. Тем не менее, при любой частоте, сигнал не совпадает с теоретическим, так как имеет «прыжки» в сигнале.

Сигнал был проверен в диапазоне 1 Гц – 10МГц

Задание №3

Соотношение частот 2:3:

Канал 1:

Частота: 3 кГцАмплитуда: 3 В

Фаза: 0°

Канал 2:

Частота: 2 кГцАмплитуда: 3 В

• Фаза: 90°







Соотношение частот 3:4:

Канал 1:

Частота: 4 кГцАмплитуда: 3 В

Фаза: 0°

Канал 2:

Частота: 3 кГцАмплитуда: 3 В

• Фаза: 0°







Задание №4

Сигналы канала 1 и канала 2 были поданы с одинаковой амплитудой 1 В, фазой 0° и частотой 1 кГц.

Амплитуда получившегося биения 1.88 В.

Задание №5

Сигнал	Измерение 1		Измерение 2		Измерение 3				
Канал 1	1 кГц	1 B	0°	1 кГц	1 B	0°	1 кГц	1 B	0°
Канал 2	1 кГц	1.2 B	37°	1 кГц	1.3 B	45°	1 кГц	1.3 B	30°
Сложение	2.04 B		2.10 B			2.24 B			

9. Расчет погрешностей измерений и графики

Задание №1

Сигнал Синус

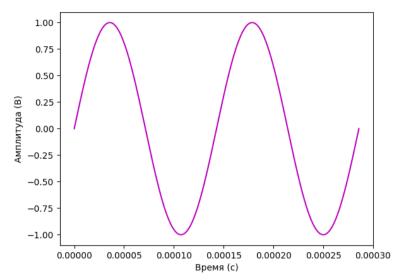


Рисунок 4 - График генератора сигналов «синус»

Погрешности между показаниями генератора и автоматическими измерениями

	Относительные отклонение
Частота	0%
Амплитуда	-1.6%
Период	0%

Погрешности между и автоматическими измерениями и ручными измерениями

	1 1 7
	Относительные отклонение
Частота	0.57%
Амплитуда	0.4%
Период	0.56%

Сигнал Квадрат

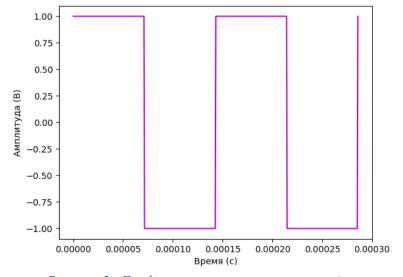


Рисунок 5 - График генератора сигналов «квадрат»

Погрешности между показаниями генератора и автоматическими измерениями

	Относительные отклонение
Частота	0%
Амплитуда	0%
Период	0%

Погрешности между и автоматическими измерениями и ручными измерениями

	Относительные отклонение
Частота	0.26%
Амплитуда	2%
Период	0.56%

Сигнал Пила

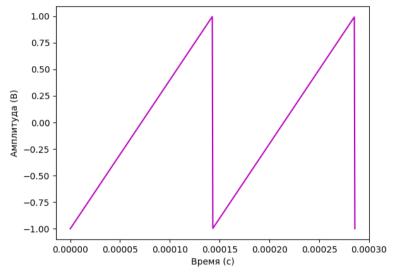


Рисунок 6 - График генератора сигналов «пила»

Погрешности между показаниями генератора и автоматическими измерениями

	Относительные отклонение
Частота	0%
Амплитуда	0%
Период	0.07%

Погрешности между и автоматическими измерениями и ручными измерениями

	Относительные отклонение	
Частота	0.26%	
Амплитуда	2%	
Период	0.63%	

Задание №4

Согласно формуле:

$$U_{y} = U_{y_{1}} + U_{y_{2}} = 2U_{0} \cos \left[\frac{\Delta \omega}{2} t\right] \cos(\omega t)$$

Амплитуда суммы сигналов с одинаковой амплитудой U_0 равна:

$$A = \left| 2U_0 \cos \left[\frac{\Delta \omega}{2} t \right] \right|$$

Так как у поданных сигналов частота одинакова, $\Delta \omega$ равен 0 и амплитуда примет значение:

$$A = 2U_0$$

Таким образом, теоретическая амплитуда равна 2 В.

Относительная погрешность измерения составляет -6%.

Совпадение не может быть идеальным так как каждый прибор имеет определенную погрешность, даже при идеальных условиях измерения будут немного отличаться от истинного значения. С другой стороны, электромагнитные поля, электрические помехи и другие внешние факторы могут искажать сигналы.

Задание №5

Формула сложения однонаправленных колебании с одинаковыми частотами

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2\cos(a_2 - \alpha_1)}$$

Теоретическое значение измерения 1:

$$U = \sqrt{1^2 + 1.2^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1.2 \cdot cos(0^\circ - 37^\circ)} \approx 2.087 \text{ B}$$

Относительное отклонение: $\frac{2.04-2.087}{2.087} \times 100\% = -2.25\%$

Теоретическое значение измерения 2:

$$U = \sqrt{1^2 + 1.3^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1.3 \cdot \cos(0^\circ - 45^\circ)} \approx 2.128 \text{ B}$$

Относительное отклонение: $\frac{2.10-2.128}{2.128} \times 100\% = -1.32\%$

Теоретическое значение измерения 3:

$$U = \sqrt{1^2 + 1.3^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1.3 \cdot cos(0^\circ - 30^\circ)} \approx 2.223 \text{ B}$$

Относительное отклонение: $\frac{2.24-2.223}{2.223} \times 100\% = 0.76\%$

10. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы осциллографа и его использование для анализа электрических сигналов различной формы. Были проведены измерения частоты, амплитуды и периода сигналов синусоидальной, квадратной и пилообразной формы. Погрешности данных характеристик для случаев измерения автоматическими измерениями были почти во всех случаях нулевыми, в то же время ручные измерения всегда имели погрешности, но они не превышали 2%.

Было проведено исследование сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот (фигуры Лиссажу), а также сложения однонаправленных колебаний, мало

отличающихся по частоте (биения). Отличие между ожидаемой и измеренной амплитудой составило 6%, что существенно больше, чем погрешности при измерении частных характеристик сигналов. Тем не менее это может быть оправдано тем, что сумма сигналов может привести к сложению неточностей двух переданных сигналов.

Результаты измерения сложения однонаправленных колебаний одинаковой частоты, были сравнены с теоретическими значениями, и были вычислены относительные погрешности. В данной задаче наибольшая погрешность составила 2.25%. Такие результаты показывают большую точность осциллографа и показало надежность инструмента для изучения и анализа электрических сигналов.

12. Приложения


Бумажный отчет

Baganue 1	Modure Hun	uma, Maru	nob Tred	MULK	T 2.3	29 феврал	2 2024	
aganue 1						1		
Kanan 1	Δα	MOMANUMECKUE	1 11	V		TC AKUI	2400	
	Un	MEDETHER	1 13	черения Ку	propa	I C ARVI	1-5409	
Macmona KTy.	Carryo			7.04		7		-
	Khagpan	7		7,018		7		
	Tuna	7		7,018		7		
Annunyga MB	Curyo	984		920		1000		
	Klagger	1000		9 80		1000		
	Tura	1000		910		1000		
Tepung me	Currye	142,8		142		142,	8	
	Kbugpam	142,8		142		142,1		
	thia	142,9		1412		142,8		1
agatue 2								
1 40	V							
Сигная "Неандр	omunaer	nca on m	respendence	aro ubn a	нак си макон	возномной	racmone,	
(Low under more	nome Man	gp" He cob	nagaen c r	negrenurec	Kun, m. K.	uneem "np	rucku B a	MHO.
The street were								
77 7000								
Водание 3								
Водание 3 2:3 4=0; т/2								
Водание 3 2:3 V=0; п/2								
BogaHue 3 2:3 4=0; π/2								
Rogatue 3 2:3 Q=0; π/2 3:4 Q=π/2; (
BogaHue 3 2:3 Q=0; π/2 3:4 Q= π/2; (1 AV Kana	4 2 4V				
Bogatue 3 2:3 4=0; 17/2 3:4 4=17/2; 1 Bagance 4 Zapannep, Buenus		Vana '	1 1V Kana	1 2 1V				
Rogatue 3 2:3 Q=0; π/2 3:4 Q= π/2; (Na Haz	1 1V Kana	a 2 1V				
Bogatue 3 2:3 4=0; 17/2 3:4 4=17/2; 1 Bagance 4 Zapannep, Buenus		Na Haz	1 1V Kana	4 2 1V				
Bogatue 3 2:3 4=0; 17/2 3:4 4=17/2; 1 Baganue 4 Zapannep, Buenus		Vana 1	1 1V Kana	4 2 1V				
Bogatue 3 2:3 4=0; \(\tau /2 \) 3:4 4=\(\tau /2 \); 1 laganue 4 Zapanue 4 Zapanue 5 Annumyga		V. на на м. м. на на на м. на	1 1V Kana	4 2 1V				
Bogatue 3 2:3 4=0; \(\tau /2 \) 3:4 4=\(\tau /2 \); 1 kaganue 4 Zapanne Duenus Annumyga		Via Haa						
Bogatue 3 2:3 (=0; \tai/2; 1) 3:4 (0=\tai/2; 1) Bagatue 4 Xapakmip, Buenus Amuumyga Bagatue 5	: 1.88 V					A. 1V 0°		
Bogatue 3 2:3 P=0; T/2 3:4 P=Tc/2; 1 Raganue 4 Mapakmap, Evenus Annumyga Baganue 5 Kanan 1	: 1.88 U	v . 0°	1 kHz	10,00		14, 1V, 0° 12, 1,3V, 30°		
Bogatue 3 2:3 (=0; 17/2; 1 3:4 (=) 17/2; 1 Bagatue 4 Xapakmip, Buenus Amuumyga Bagatue 5	: 1.88 V	v . 0°	1 kHz			14, 1V, 0° 12, 1,3V, 30°		
Bogatue 3 2:3 P=0: 11/2 3:4 P= 11/2; Baganue 4 Xapakmep, Buenus Annumyga Baganue 5 Kanan 1 Kanan 2	: 1.88 U	v . 0°	1 kHz	10,00	9 1 KL	12, 1,3V, 30°		
Зодание 3 2:3 4=0; tt/2 3:4 4= ti/2; 1 Задание 4 Дарактер, Биения Дипитуда Задание 5 Канал 1	1.88 V	v . 0°	1 kHz	10,00	9 1 KL	14, 1V, 0° 12, 1,3V, 30°		

Расширенные характеристики осциллографа GDS-71102B https://prist.ru/upload/iblock/221/gx32o46o10np5uhr3yyg8zruxf5ujmv7/GDS_71khkhkhB_katalog.pdf

Расширенные характеристики генератора сигналов произвольной формы АКИП-3409 https://prist.ru/upload/iblock/2a7/2a73d165bdf47164c39fd02e9a20f129.pdf

13. Вопросы

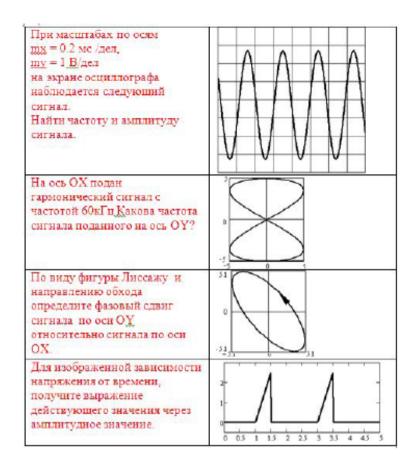

1. Расстояние от гребня до впадины составляет 6 ед. деления, т. е. 6В. Это означает что амплитуда волны 3В.

Длина волны составляет около 2 ед. деления, т. е. 0.4 мс. Так по формуле $f=\frac{1}{T}$, частота сигнала составит $\frac{1}{0,0004\,\mathrm{c}}=2500~\Gamma\mathrm{g}$

2. С помощью формулы:

$$\frac{v_x}{v_y} = \frac{n_y}{n_x}$$

Где v_x и v_y – частоты взаимно перпендикулярных сигналов, n_y и n_x – количество пересечений линии фигуры Лиссажу с осями координат, причём, если ось проходит через точку пересечения ветвей фигуры, то эту точку считают дважды. Находится:

$$v_y = \frac{v_x n_x}{n_v} = \frac{60 \text{к} \Gamma \text{ц} \cdot 2}{4} = 30 \text{ к} \Gamma \text{ц}$$

3. Сдвиг фаз составляет $\frac{3\pi}{4}$

Сдвиг фаз составляет $\frac{-}{4}$

Действующее значение (или среднеквадратичное значение) сигнала вычисляется следующим образом:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

Где I – действующее значение, i – амплитудное значение, T – период. Для данного графика действующее значение равняется:

$$I = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\int_{0}^{1.5} 0^{2} dt + \int_{1.5}^{2} i^{2} dt \right)} = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot 0.5i^{2}} = \frac{i}{2}$$

По графику можно определить что i равен 2.5, тогда действующее значение равняется 1.25

(Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток.)